

컴퓨터 시스템 및 어셈블리어

메모리 설계과제




강의명 : 컴퓨터시스템 및 어셈블리어

교수님 : 이기동 교수님

학번 : 21410785

이름 : 황 희

1. Memory Map

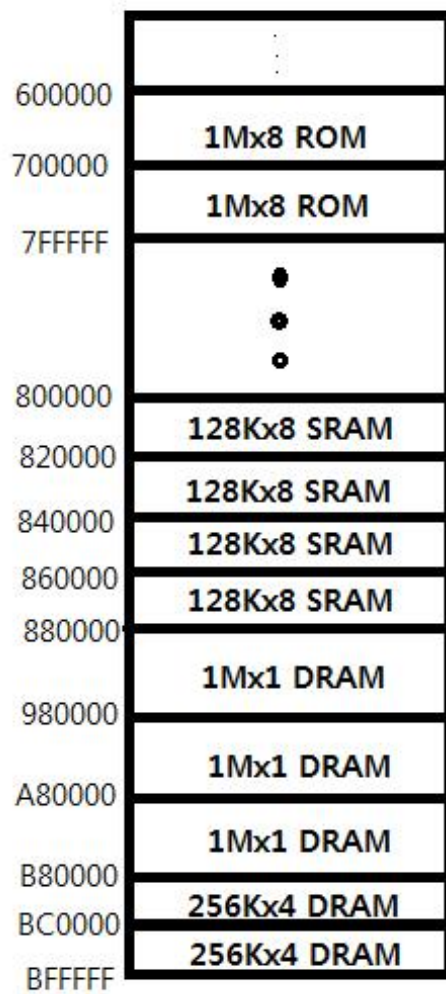

ROM : 600000 ~ 7FFFFFFF = 2MB

= 1Mx8 ROM*2

RAM : 800000 ~ BFFFFFFF = 4MB

= 128Kx8 SRAM*4 + 1Mx1 DRAM*3 + 256Kx4 DRAM*2

2. 전체 회로

