

논리회로 실험

Term Project



실험제목 : 교통 신호 제어기 설계

제출일자 : 2018 - 06 - 05

소속 : 통계학과

학번 : 21410785, 21410781

이름 : 황 희, 최영용



<제목 차례>

| | |
|---|----|
| 1. 서론 | 3 |
| 2.1. 실험목적 및 내용 | 3 |
| 2.2. 팀원 역할 | |
| 2. 본론 | 4 |
| 2.1. 문제이해 | 4 |
| 2.2. 상태천이도 - State Transition Diagram(S.T.D.) | 5 |
| 2.3. 상태천이표 - State Transition Table(S.T.T.) | 6 |
| 2.4. 플립플롭 선택 | 7 |
| 2.5. 구현 (Implementation) - Verilog | 11 |
| 2.6. 구현 (Implementation) - Logicworks | 15 |
| 3. 결론 | 17 |
| 3.1. 부족한 점 | 17 |
| 3.2. 느낀 점 | 17 |

<표 차례>

| | |
|-------------------------------|---|
| 표 1 NS, EW 신호 점등 순서 | 4 |
| 표 2 INPUT | 4 |
| 표 3 OUTPUT | 4 |
| 표 4 State Transition Table | 6 |
| 표 5 mod-13 counter J,K F/F 할당 | 7 |
| 표 6 ~ 19 K - MAPS | |

<그림 차례>

| | |
|--------------------------------------|----|
| 그림 1 상태천이도(State Transition Diagram) | 5 |
| 그림 2 Switch가 0인경우의 상태천이도 | 8 |
| 그림 3 모델심 결과 (Switch = 1) 1 | 14 |
| 그림 4 모델심 결과 (Switch = 1) 2 | 14 |
| 그림 5 모델심 결과 (Switch = 0) 1 | 14 |
| 그림 6 모델심 결과 (Switch = 0) 2 | 14 |
| 그림 7 회로 구현 | 15 |
| 그림 8 스위치가 0에서 1로 바뀌는 경우 | 16 |
| 그림 9 스위치 1인경우의 신호 변화 | 16 |
| 그림 10 스위치가 1에서 0으로 바뀌는 경우 | 16 |

<수식 차례>

| | |
|----------------------------------|---|
| 수식 1 Switch 0 -> Q = 4'b0000 만족식 | 7 |
|----------------------------------|---|

1. 서론

2.1. 실험목적 및 내용

◆ 실험목적 : 논리회로에서 배운 이론을 바탕으로 실생활에 적용 가능한 논리회로를 설계하고, 구현함으로써 논리회로에 대한 이해도를 높인다.


◆ 실험내용 : 다음과 같이 남북(NS), 동서(EW)의 교차로가 있는 교통신호 제어기 디자인
단, EW도로에는 차량이 있는 경우에만 신호가 바뀌도록 한다.

남북(NS)도로의 신호 순서

: 녹색(6초) -> 황색(2초) -> 적색

동서(EW)도로의 신호 순서

: 녹색(3초) -> 황색(2초) -> 적색

 

2.2. 팀원 역할

최영용: 회로설계(상태천이도 및 카노맵), verilog구현 및 주석처리

황 희 : logicworks 회로구현, 보고서작성, 브래드보드 구현

2. 본론

2.1. 문제이해

◆ 문제이해 : 차량이 있는 경우를 Binary 스위치로 두고, 스위치가 1인 경우를 차량이 있는 경우, 스위치가 0인 경우를 차량이 없는 경우로 생각한다. 초기값은 남북(NS)도로가 **녹색**신호, 동서(EW)도로가 **적색**신호인 경우로 두고, 스위치는 0인 경우로 둔다. 만일 스위치가 0에서 1로(EW도로에 차량 도착) 바뀐다면 1로 바뀐 순간부터 남북(NS)도로는 6초간 **녹색**신호를 유지하다가 2초간 **황색**신호, 그다음 **적색**신호가 점등됨과 동시에 동서(EW)도로는 초록불이 점등된다. EW도로의 **녹색**신호는 3초, **황색**신호는 2초를 유지한 후 EW->**적색**, NS->**녹색**으로 점등된다. 스위치가 1인 경우의 점등순서와 시간은 다음의 표와 같다.

표 1 NS, EW 신호 점등 순서

| 초(SEC) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| NS | | | | | | | | | | | | | | |
| EW | | | | | | | | | | | | | | |

따라서, 스위치가 1인 경우, NS도로의 **적색**신호는 총 5초, EW도로의 **적색**신호는 총 8초로 생각할 수 있고, 13초마다 순환함을 알 수 있다.

만일 스위치가 1에서 0으로 바뀌는 경우에는 현재 신호가 NS -> **녹색** EW -> **적색**이 점등 될 때까지 스위치 1에서의 순서대로 신호가 진행되다가 스위치에 0이 들어올 때까지 NS, EW가 각각 **녹색**, **적색**인 상태를 유지하면 된다.

입력과 출력은 다음과 같이 지정해주었다.

표 2 INPUT

| INPUT | 0 | 1 |
|-------|----------------|----------------|
| | EW도로에 차가 없는 경우 | EW도로에 차가 있는 경우 |

표 3 OUTPUT

| | | |
|--------|------|----------------|
| OUTPUT | NS_R | NS도로 적색 |
| | NS_Y | NS도로 황색 |
| | NS_G | NS도로 녹색 |
| | EW_R | EW도로 적색 |
| | EW_Y | EW도로 황색 |
| | EW_G | EW도로 녹색 |

그리고 총 순환이 13초 주기로 이루어지므로 MOD-13 counter를 만들어 각 초에 맞는 상태를 NS,EW값에 할당 해줄 것이다.

우리팀은 무어 머신으로 설계하기로 했다.

2.2. 상태천이도 - State Transition Diagram(S.T.D.)

* Switch가 1인경우

 


그림 1 상태천이도(State Transition Diagram)

◆ Q는 MOD-13 counter의 현재상태(PS)이다. 신호의 특성 상 시간의 흐름에 따라 상태가 변하므로 Switch의 상태는 따로 고려하기로 하였다. Switch가 0인 경우는 2.4의 플립플롭 선택에서 다루도록 하겠다.

2.3. 상태전이표 - State Transition Table(S.T.T.)

표 4 State Transition Table

| PS | | | | NS | | | | OUTPUT | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Q[3] | Q[2] | Q[1] | Q[0] | Q[3] | Q[2] | Q[1] | Q[0] | NS_G | NS_Y | NS_R | EW_G | EW_Y | EW_R |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

◆ 위의 표는 스위치 1에서의 MOD-13 counter 상태표와 그 상태에 따른 OUTPUT이다. OUTPUT은 NS도로의 적,녹,황색신호와 EW도로의 적,녹,황색신호로 이루어져있다.

2.4. 플립플롭 선택

◆ 선택 플립플롭 : JK-F/F

표 5 mod-13 counter J,K F/F 할당

| PS | | | | NS | | | | J, K | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Q[3] | Q[2] | Q[1] | Q[0] | Q[3] | Q[2] | Q[1] | Q[0] | J_D | K_D | J_C | K_C | J_B | K_B | J_A | K_A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

◆ 스위치가 0일때의 MOD-13 counter의 상태 해결방안 : Switch가 0일때는 EW도로에 차가 없을 때의 초기 신호 형식을 그대로 유지하면 되므로 Q[3],Q[2],Q[1],Q[0]가 4'b0000일 때부터 계속적으로 4'b0000을 유지 할 수 있게 하면 된다. JK F/F의 ClearN신호는 Negative Edge일 때 작동하는 Active Low 방식이므로 다음의 식을 만족하게 만들면 해결이 가능하다.

$$(\overline{Switch} \overline{Q[3]} \overline{Q[2]} \overline{Q[1]} \overline{Q[0]})' = 0$$

$$= Switch + Q[3] + Q[2] + Q[1] + Q[0] \quad \text{이와같은 식을 만족하게 한다면}$$

수식 1 Switch 0 -> Q = 4'b0000 만족식

그림 2와 같이 어떤 상태에서라도 S0에 도달하게 되면 S0을 계속 유지하도록 만들 수 있다.

따라서, Switch를 별도의 INPUT으로 넣어주지 않았고, INPUT은 오직 Q의 값으로만 하여 J, K, OUTPUT의 식을 도출하였다.

* Switch가 0인 경우

Q = 0000으로 초기화

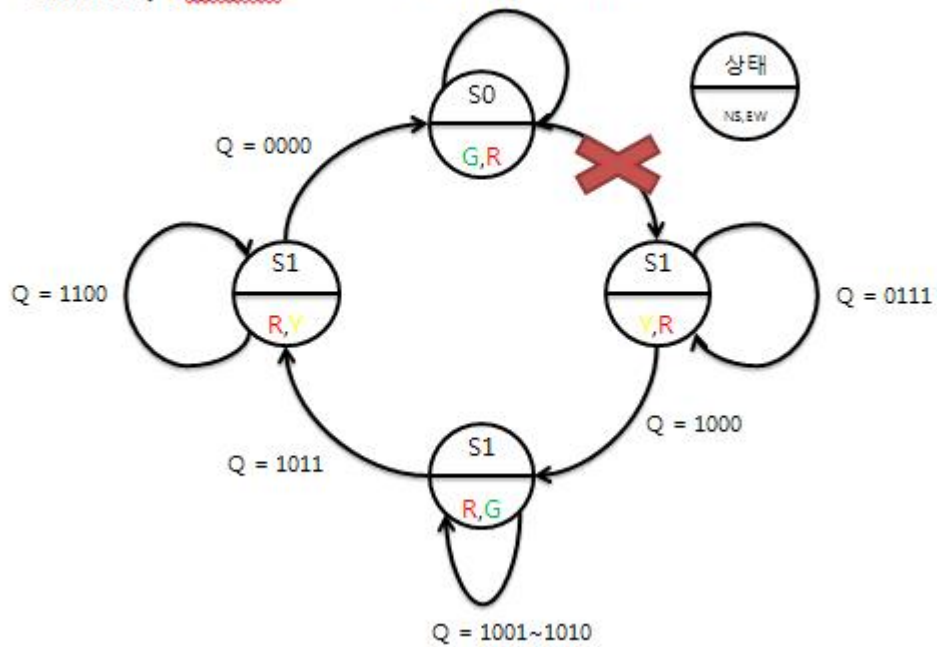


그림 2 Switch가 0인 경우의 상태천이도

표 6 J_D 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | X | X |
| 01 | 0 | 0 | X | X |
| 11 | 0 | 1 | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | X |

표 7 J_C 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | X | X | 0 |
| 01 | 0 | X | X | 0 |
| 11 | 1 | X | X | 1 |
| 10 | 0 | X | X | 0 |

표 8 J_B 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | X | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | X | X | X | X |

표 9 J_A 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | X | X | X | X |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 1 | X | 1 |



표 10 K_D 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | X | X | 1 | 0 |
| 01 | X | X | X | 0 |
| 11 | X | X | X | 0 |
| 10 | X | X | X | 0 |

표 12 K_B 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | X | X |
| 11 | 1 | 1 | X | 1 |
| 10 | 0 | 0 | X | 0 |

표 14 NS_G의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | x | 0 |
| 11 | 1 | 0 | x | 0 |
| 10 | 1 | 0 | x | 0 |

표 16 NS_R의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | x | 1 |
| 11 | 0 | 0 | x | 1 |
| 10 | 0 | 0 | x | 1 |

표 17 EW_Y의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | x | 0 |
| 11 | 0 | 0 | x | 1 |
| 10 | 0 | 0 | x | 0 |

표 11 K_C 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | X | 0 | 1 | X |
| 01 | X | 0 | X | X |
| 11 | X | 1 | X | X |
| 10 | X | 0 | X | X |

표 13 K_A 의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | 1 | 1 | X | 1 |
| 11 | 1 | 1 | X | 1 |
| 10 | X | X | X | X |

표 15 NS_Y의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | x | 0 |
| 11 | 0 | 1 | x | 0 |
| 10 | 0 | 1 | x | 0 |

표 18 EW_G의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | x | 1 |
| 11 | 0 | 0 | x | 0 |
| 10 | 0 | 0 | x | 1 |

표 19 EW_R의 카노맵

| DC BA | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------|----|----|----|----|
| 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | x | 0 |
| 11 | 1 | 1 | x | 0 |
| 10 | 1 | 1 | x | 0 |



◆ MSB가 D, LSB가 A인 4비트 13카운터로 J,K의 입력식과 OUTPUT의 결과식을 카노맵을 이용해 나타내면 다음과 같다.

- ▶ $J_D = CBA$ ▶ $J_C = BA$ ▶ $J_B = A$ ▶ $J_A = \overline{D} + \overline{C}$
- ▶ $K_D = C$ ▶ $K_C = BA + D$ ▶ $K_B = A$ ▶ $K_A = 1$
- ▶ $NS_G = \overline{D}\overline{B} + \overline{D}\overline{C}$ ▶ $NS_Y = CB$ ▶ $NS_R = D$
- ▶ $EW_G = \overline{D}\overline{C}\overline{B} + \overline{D}\overline{C}\overline{A}$ ▶ $EW_Y = DC + DBA$
- ▶ $EW_R = \overline{D}$



2.5. 구현 (Implementation) - Verilog

◆ Verilog 코드

▶ Traffic_Signal 모듈의 코드

```
//JK플립플롭에대한 모듈이다.
module JK(Q,j,k,setn,resetn,clock);

input clock,setn,resetn,j,k;
output reg Q;

always @(posedge clock)
begin
    if(resetn==0)
        Q<=0;
    else if (setn==0)
        Q<=1;
    else if (j==0 && k==0)
        Q<=Q;
    else if (j==0 && k==1)
        Q<=0;
    else if (j==1 && k==0)
        Q<=1;
    else if (j==1 && k==1)
        Q<=~Q;
end
endmodule

//13초 카운터에대한 모듈이다
module mod13_counter(Q,Setn, Resetn, Clock);
    input Setn, Resetn, Clock;           //Setn,Resetn,Clock을 input으로 두었다.
    output [3:0] Q;                      //13초 카운터이기 때문에 4비트이다.
    reg high;                            //신호 1을 할당하기위한 변수 high생성

    initial
        high = 1;                       //1을 할당해준다.

    //0000->0001->0010->0011->0100->0101->0110->0111->1000->1001->1010->1011->1100->0000 을
    반복하는 JK플립플롭 식이다.

    JK JKFF3(Q[3],[Q[2]&Q[1]&Q[0]],Q[2],Setn,Resetn,Clock);
    JK JKFF2(Q[2],[Q[1]&Q[0]],((Q[1]&Q[0])|Q[3]),Setn, Resetn, Clock);
    JK JKFF1(Q[1], Q[0],Q[0], Setn, Resetn, Clock);
    JK JKFF0(Q[0],~Q[3]|~Q[2], high, Setn, Resetn, Clock);

endmodule

//EW도로, NS도로를 구현한 코드이다
module Traffic_signal(EW,NS,Q,Switch,Setn,Resetn,Clock);
    input Switch,Setn,Resetn,Clock;      //13초카운터에 넣을 input이다.
```



```
output [3:0] Q; //13초카운터에서 출력하는 값을 받기위한 output이다.
output reg EW_G,EW_Y,EW_R,NS_G,NS_Y,NS_R; //OUTPUT 각각의 변수는 0또는 1의 값을 가진다.

// NS_ = 남북 도로, EW_ = 동서 도로
// _G = 녹색, _Y = 황색, _R = 적색
// 1이면 점등, 0이면 소등인 상태이다.

//switch 0 -> EW에 차가 없다.
//switch 1 -> EW에 차가 있다. 를 표현했다.
initial
begin
    NS_G=1; // 초기값으로 NS에 녹색신호, EW에 적색신호인 상태를 주었다.
    NS_Y=0;
    NS_R=0;
    EW_G=0;
    EW_Y=0;
    EW_R=1;
end

mod13_counter mod13(Q,Setn,Resetn,Clock); //13초 카운터를 불러온다.

always @(posedge Clock) //clock이 posedge 일때만 작동하게 한다.
begin
    //스위치가 0이고 Q가 0000일때 즉 EW에 차가 없고 EW신호가 적색으로 바뀌었을때를 의미한다
    if(Switch==0&&Q==4'b0000)
        begin
            NS_G=1;
            NS_Y=0;
            NS_R=0;
            EW_G=0;
            EW_Y=0;
            EW_R=1;
        end
    //그외 다른경우는 카노맵에서 도출한 식을 바탕으로 신호가 정상작동하게한다.
    //NS : 녹색(6초) -> 황색(2초) -> 적색(3초) -> 적색(3초) -> 녹색 순
    //EW : 적색(6초) -> 적색(2초) -> 녹색(3초) -> 황색(2초) -> 적색 순
    else
        begin
            NS_G=(~Q[3]&~Q[1])|(~Q[3]&~Q[2]);
            NS_Y=Q[2]&Q[1];
            NS_R=Q[3];
            EW_G=(Q[3]&~Q[2]&~Q[1])|(Q[3]&~Q[2]&~Q[0]);
            EW_Y=(Q[3]&Q[2])|(Q[3]&Q[1]&Q[0]);
            EW_R=~Q[3];
        end
end

endmodule
```

▶ Traffic_Signal 테스트벤치 모듈의 코드

//교통신호의 테스트벤치 코드이다.

```
`timescale 10ps/1ps
```

```
module tb_Traffic_signal;
```

```
    //교통신호 코드를 테스트해주기위한 reg와 wire이다.
```

```
    reg Switch,Setn,Resetn,Clock; //교통신호코드의 input에 들어갈 변수.
```

```
    //교통신호에 output에 들어갈 변수이다.
```

```
    wire [3:0] Q;
```

```
    wire [1:0] EW;
```

```
    wire [1:0] NS;
```

```
    //교통신호를 테스트 하기위한 구문.
```

```
    Traffic_signal test(EW,NS,Q,Switch,Setn,Resetn,Clock);
```

```
    initial
```

```
    begin
```

```
        //초기 값을 Switch->1(EW에 차가있다.)로 주었다.
```

```
        Switch<=1;
```

```
        Setn <= 1;
```

```
        Resetn <= 0;
```

```
        Clock <= 0;
```

```
        #1 Resetn <= 1;
```

```
        #40 Switch <= 0;
```

```
        #40 Switch <= 1;
```

```
    end
```

```
    always
```

```
        #1 Clock = ~Clock;
```

```
    always
```

```
    begin
```

//스위치가 0이고 Q가 0000일때 즉 EW에 차가 없고 EW신호가 적색으로 바뀌었을때를 의미한다

//Resetn을 0으로 계속 할당하는 이유는 EW에 차가없는데 카운터를 증가시켜주면 신호가 바뀌기 때문이다.

```
    //Switch가 1로 바뀌었을때에 카운터를 0000부터 시작하게해주기위한 조건문이다.
```

```
    if(Switch==0&&Q==4'b0000)
```

```
        #1 Resetn<=0;
```

```
    else
```

```
        #1 Resetn<=1;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

◆ 실행 결과

▶ Switch가 1인 경우

 


그림 3 모델심 결과 (Switch = 1) 1



그림 4 모델심 결과 (Switch = 1) 2

▶ Switch가 0인 경우

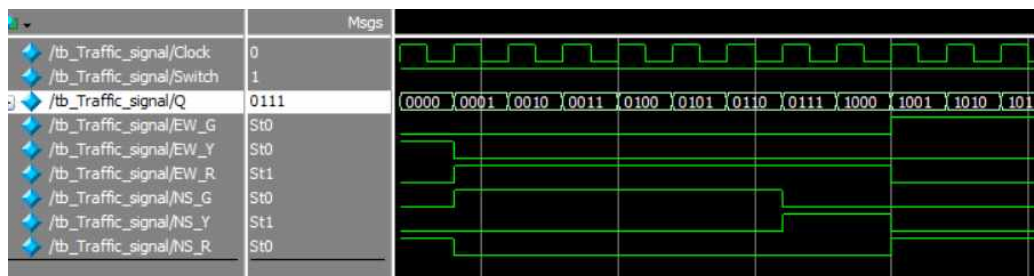


그림 5 모델심 결과 (Switch = 0) 1

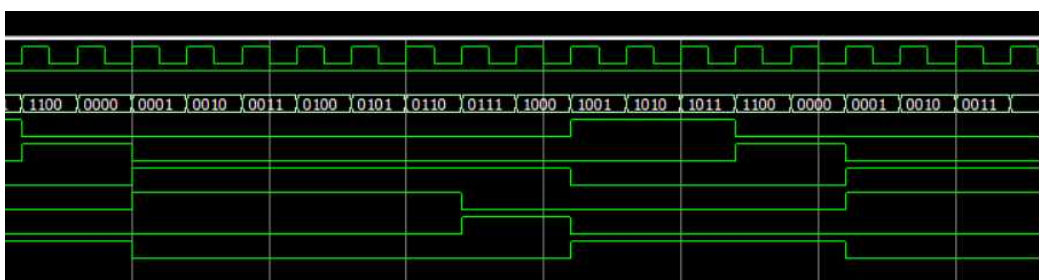


그림 6 모델심 결과 (Switch = 0) 2

2.6. 구현 (Implementation) - Logicworks

◆ 회로구현

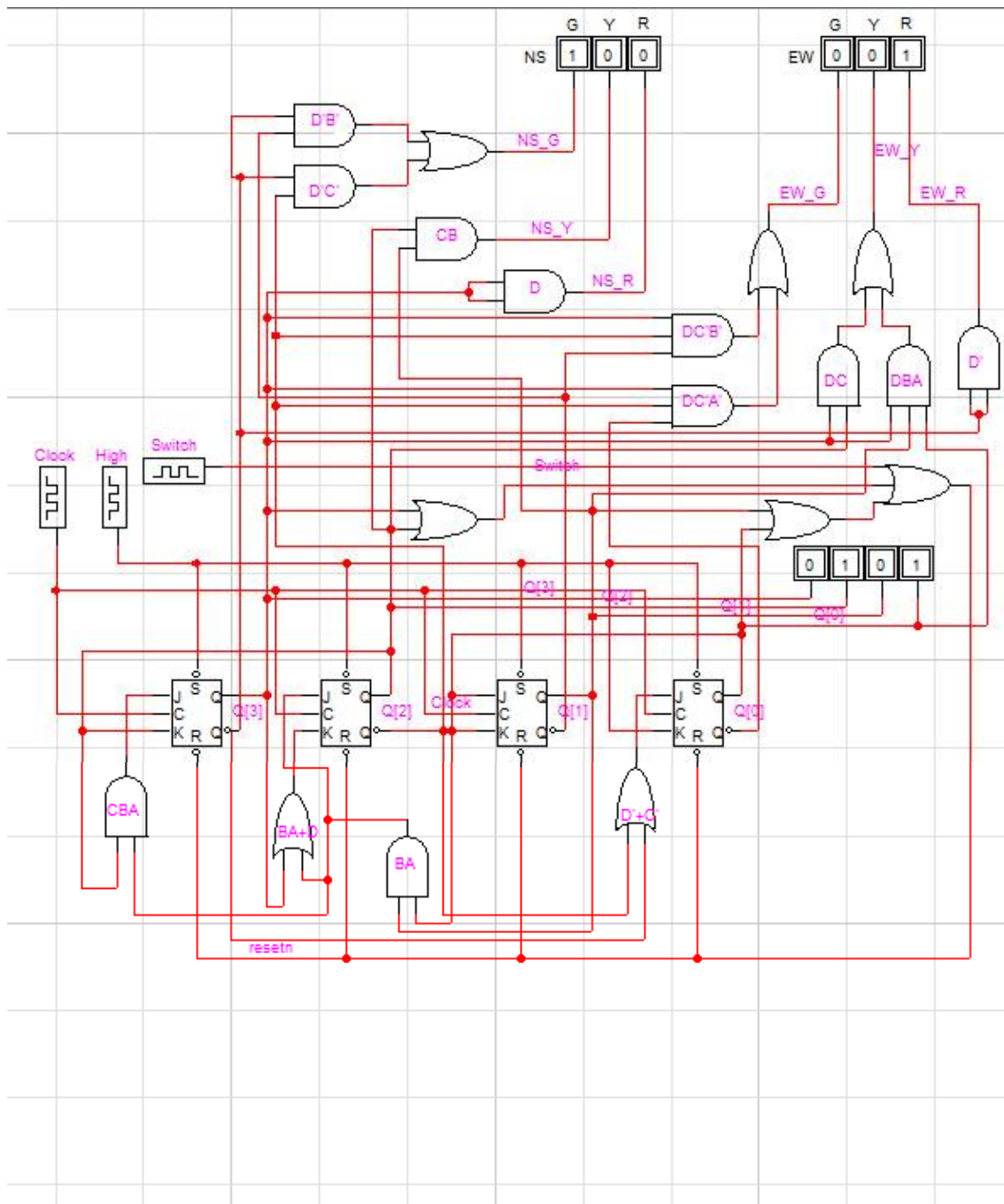


그림 7 회로 구현

◆ 결과

 


그림 8 스위치가 0에서 1로 바뀌는 경우

 


그림 9 스위치 1인경우의 신호 변화

 


그림 10 스위치가 1에서 0으로 바뀌는 경우

3. 결론

3.1. 부족한 점

◆ 모델심으로 구현할 때에 클락이 맞지 않아서인지 딜레이 때문인지 알 수 없는 원인으로 인해 Switch를 0으로 주면 Q[0]가 0을 계속 유지하고 있어야하는데 0과 1을 주기적으로 반복하는 현상이 나타났다. 이 점에 대해서 보완하면 좋았을 것 같고, Logicworks에서 구현을 할때 게이트의 딜레이 때문에 클락이 Positive Edge에서 회로가 동작함에도 불구하고 Negative Edge에서 회로가 동작하는 것처럼 보이는 현상이 있는데 딜레이를 없앨 수 있었다면 더 좋았을 것이라는 생각을 하였다.

3.2. 느낀 점

◆ 논리회로를 배우기 전, 어떤 사물(신호등, 자판기 등)의 작동원리를 궁금해 할 때는 막연하고 추상적으로 이런 식으로 작동 하겠지, 라는 생각을 가졌었는데, 논리회로를 배운 후로는 작동원리를 구체적으로 생각해보고 설계까지 생각 해 볼수 있게 되었다. 또한, 컴퓨터의 구조와 동작을 이해하는데 있어서도 많은 도움이 되었던 것 같고 한학기 동안 논리회로와 논리회로 실험을 가르쳐 주신 교수님들께 감사의 말씀을 드립니다.

- 끝 -